

# Progetto di Reti Logiche

Martino Piaggi


2021-2022

# Contents

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
1.1	Specifica . . . . .	3
1.2	Interfaccia modulo . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Architettura</b>	<b>4</b>
2.1	Stati e registri . . . . .	5
2.2	Schematico finale . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Risultati sperimentali:</b>	<b>6</b>
3.1	Sintesi . . . . .	6
3.2	Simulazioni . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>7</b>

 
## 1 Introduzione

Il progetto proposto é una implementazione in linguaggio VHDL di un codificatore convoluzionale. Lo scopo del codificatore convoluzionale é di ottenere un trasferimento di dati affidabile. In questo caso si avvale di una codifica con un tasso di trasmissione  $\frac{1}{2}$ : ogni bit viene codificato con 2 bit. Il modulo riceve in ingresso una sequenza di parole di 8 bit, e restituisce in uscita una sequenza di lunghezza doppia di parole da 8 bit.



 
### 1.1 Specifica

Il flusso in uscita è ottenuto come concatenamento alternato dei due bit di uscita (in figura p1k e p2k). Il modulo legge la sequenza da codificare da una memoria con indirizzamento al byte. La lunghezza delle sequenze (compresa tra 0 e 255 bytes) é memorizzata all'indirizzo 0 della memoria e lo stream di uscita (in bytes) é invece memorizzato a partire dall'indirizzo 1000(mille). Il modulo partirà nella elaborazione quando un segnale START in ingresso al modulo verrà portato a 1. Il segnale di START rimarrà alto fino a che il segnale di DONE in uscita dal modulo non verrà portato alto, cioè al termine della computazione e scrittura della sequenza di bytes. Il modulo é in grado di codificare più flussi uno dopo l'altro.


 
### 1.2 Interfaccia modulo

Il modulo interagisce con la memoria nel seguente modo:



- `i_clk` è il segnale di CLOCK al quale il modulo si sincronizza
- `i_rst` è il segnale di RESET che inizializza la macchina
- `i_start` è il segnale START descritto nella specifica
- `i_data` è il segnale che arriva dalla memoria in seguito ad una richiesta di lettura, necessario per leggere i bytes
- `o_address` è il segnale di uscita con cui si specifica a quale indirizzo della memoria accedere
- `o_done` è il segnale DONE descritto nella specifica
- `o_en` è il segnale di ENABLE della memoria
- `o_we` è il segnale di WRITE ENABLE:
  - 1 per scrivere
  - 0 per leggere
- `o_data` è il segnale di uscita dal componente verso la memoria, necessario per salvare i bytes

## 2 Architettura

Si è deciso di optare per una architettura Macchina a Stati Finiti + Datapath. La MSF si occupa di controllare lo stato e tutti i segnali d'interfaccia descritti in Interfaccia oltre a quelli interni necessari per controllare il Datapath. Quest'ultimo consiste nel vero e proprio convolutore e di tutti i registri di memoria necessari per svolgere correttamente la computazione, comprese le operazioni di contatori d'indirizzi.

- MSF implementata con:
  - un processo che descrive lo stato prossimo per ciascuno stato
  - un processo che coordina i segnali interni per il Datapath e d'interfaccia in base allo stato corrente del modulo
- DataPath implementato con:
  - un processo che svolge il calcolo del convolutore
  - registri di memoria a supporto del convolutore e dalla MSF


## 2.1 Stati e registri

- RESET: stato di reset della macchina
- START: stato che coordina i segnali per leggere l'indirizzo 0, cioè la lunghezza della sequenza.
- READ\_ADDR: lettura e memorizzazione dimensione sequenza
- ENABLE\_READ\_UK: attivazione segnali per lettura byte n-esimo
- READ\_UK: lettura byte n-esimo
- COMPUTE: codifica convoluzionale vera e propria
- WAITING\_COMPUTE: memorizzazione in registri di memoria delle informazioni appena calcolate e attivazione segnali per stati successivi
- ENABLE\_WRITE\_1: attivazione segnale per scrittura primo byte dello stream di uscita
- WRITE\_1: scrittura byte in uscita
- WAITING: cambio di segnali e incremento dell'indirizzo di scrittura
- ENABLE\_WRITE\_2: attivazione segnale per scrittura secondo byte dello stream di uscita
- WRITE\_2: scrittura byte in uscita
- MOVING: basandosi sul contatore della lunghezza della sequenza determina se concludere la computazione o continuare, leggendo un nuovo byte
- DONE: stato di DONE, segnale di DONE portato a 1 ed eventuale ritorno a stato di RESET in caso di nuova sequenza

Registri di memoria a supporto della computazione:

- counterBytesFF: contatore per il numero di bytes letti all'indirizzo 0
- uk2FF: penultimo bit del byte precedente al byte in ingresso nel modulo
- uk1FF: ultimo bit del byte precedente al byte in ingresso nel modulo
- output1FF: memorizzazione del primo byte in uscita
- output2FF: memorizzazione del secondo byte in uscita
- readAddressFF: memorizzazione e incremento del indirizzo di lettura
- writeAddressFF: memorizzazione e incremento del indirizzo di scrittura
- inputDataPathFF: memorizzazione del byte letto

## 2.2 Schematico finale

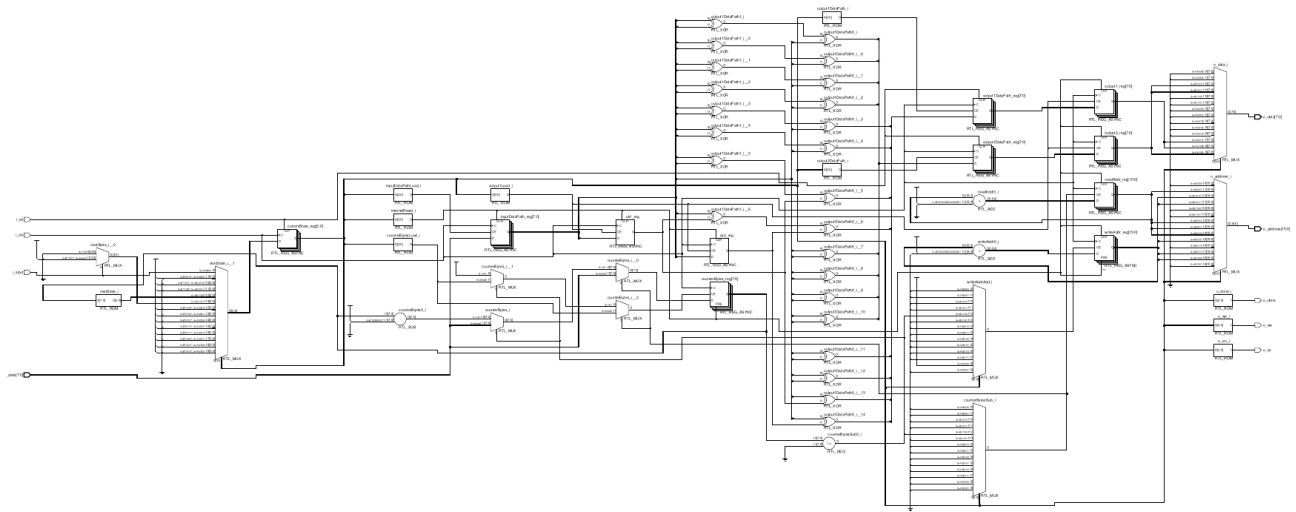


### 3 Risultati sperimentali:

#### 3.1 Sintesi

Si é scelto di utilizzare la fpga consigliata, la Artix-7 FPGA xc7a200tfbg484-1 . I vincoli di clock sono largamenti rispettati e le risorse della board minimamente sfruttate.


Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	104	134600	0.08
FF	96	269200	0.04
IO	38	285	13.33

 

 
#### 3.2 Simulazioni

Si sono effettuate 3 simulazioni:


- Sequenza nulla: primo caso limite che verifica che il progetto si comporti correttamente in caso di sequenza di lunghezza nulla.



 - Sequenza massima: secondo caso limite che verifica che il progetto si comporti correttamente anche a fronte della lunghezza più lunga possibile, cioè una sequenza UK da 255 bytes.



- Più segnali di i\_start:

 

## 4 Conclusioni

Il componente passa con successo tutti i test da me proposti. L'architettura scelta (MSF + Datapath) é notoriamente utilizzata per la flessibilitá che offre a fronte di eventuali espansioni e modifiche del progetto. L'implementazione attuata é naive e ho preferito scrivere codice semplice e lungo piuttosto che corto e stringato. Essendo le risorse della board cosí poco utilizzate non ho introdotto ottimizzazioni, le cui possibili individuate sono:

- la rimozione dei registri writeAddressFF e readAddressFF a fronte dell'introduzione di un secondo registro oltre a counterBytesFF come contatore della sequenza, scrittura e lettura (risparmiando un flipflop)
- la rimozione dei registri dei registri output1FF e output2FF, 'collegando' l'output del Datapath direttamente con l'uscita del modulo